

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES CATEDRA DE ELECTRÓNICA DIGITAL I

## TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

## "Práctica en el uso de la Tarjeta FPGA Basys 3 En Aritmética Binaria"

# Multiplexor 4 a 1

Grupo Nº 3

Alumno:

Alfici, Facundo Ezequiel

Profesor:

Ing. Ruben Vrech

Comisión: 1,2

Mayo / Año 2024

## Consigna

El objetivo es demostrar la capacidad del conocimiento mínimo de FPGA con en el manejo del **Programa Vivado** y su implementación sobre la tarjeta didactica **BASYS 3.** Creación "in situ" de un programa elemental de Aritmética Binaria asignado por el Profesor.

#### Desarrollo

Como inicio en el desarrollo del trabajo práctico realizado, se empieza definiendo las variables de entrada y salida, en este caso son 5 variables de entrada y 1 de salida, siendo las variables de entrada definidas como A, B, C, D y selector, mientras que la de salida como su mismo nombre lo dice.

Luego de haber definido las variables se realizó el código en vivado y, habiendo pasado la síntesis, se pasa a la etapa de implementación, cuyo objetivo es definir los puertos a utilizar en la placa BASYS 3.

Finalmente, se genera un bitstream, el cual será posteriormente programado a la placa en cuestión.

El código que se realizó fue el siguiente:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Multi_4 is

Port ( A : in STD_LOGIC;

B : in STD_LOGIC;

C : in STD_LOGIC;

D : in STD_LOGIC;

selector : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
salida : out STD_LOGIC);
end Multi 4;
```

```
architecture Behavioral of Multi_4 is
begin
  process(A, B, C, D, selector)
     begin
       case selector is
          when "00" =>
            salida <= A;
          when "01" =>
            salida <= B;
          when "10" =>
            salida <= C;
          when "11" =>
            salida <= D;
       end case;
  end process;
end Behavioral;
```

### Conclusiones

Este trabajo nos sirvió para aprender a utilizar el lenguaje de Vivado, que es VHDL, siendo éste de mucha utilidad y de posibilidades casi infinitas, pues habiendo testeado varios circuitos, es evidente ver que solo nos limita lo que podemos llegar a pensar en realizar.